AB eine sonderbare Schaltung

Vor ein paar Jahren haben Schüler im Unterricht eine Schaltung aufgebaut, die ein sonderbares Verhalten zeigt. Du kannst das Verhalten hier in einem kurzen Film sehen: https://youtu.be/ZitigEN925A

1.) Füge hier einen Screenshot der Schaltung ein. Zeichne einen übersichtlichen Schaltkreis daneben.

2.) Beschreibe, welches komische Verhalten die Schaltung zeigt.

3.) Finde eine Erklärung für das Verhalten der Schaltung.

Tipp: Achte auch mal auf die Spannungsquelle – da passiert auch etwas. Was könnte das bedeuten?